

<<实用电器电源电路图册>>

图书基本信息

书名：<<实用电器电源电路图册>>

13位ISBN编号：9787122022189

10位ISBN编号：7122022188

出版时间：2008-3

出版时间：化学工业出版社

作者：张为 编

页数：249

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<实用电器电源电路图册>>

### 前言

电源电路是电气设备中非常重要的组成部分，特别是开关电源电路。

开关电源电路适应范围宽，交流市电频率50Hz / 60Hz、电压110 - 240V均能正常工作，具有效率高、耗电功率低和完善的保护电路等特点，因此目前广泛应用于各类实用电器中，为整机电路正常运转提供高效和安全的工作电源。

同时，开关电源电路也是电器中最容易发生故障的部位，故障率较高，因此了解和掌握开关电源电路工作原理，无论是对于电源设计人员还是维修者都是很重要的，而本书正是为此而编写的。本书共收集整理了国内外厂家生产的各类实用电器电源电路248幅，其原理涉及1000余种机型和电路，这些电源电路主要用于通信办公电器（传真机、复印机、打印机）、电脑及外设（主机电源、扫描仪、显示器）、音像电器（彩电、VCD、DVD、游戏机、摄录像机、投影机）及专用电器等多种电器。

## <<实用电器电源电路图册>>

### 内容概要

《实用电器电源电路图册》共收集整理各类实用电器电源电路248幅，涉及1000余种机型和电路。这些电源电路主要用于通信办公电器（传真机、复印机、打印机）、电脑及外部设备（主机电源、扫描仪、显示器）、音像电器（彩电、VCD、DVD、摄像机、录像机、游戏机）等多种电器。

《实用电器电源电路图册》从维修与应用的角度出发进行编写。

书中各类电器开关电源（含变压器稳压电源）电路原理图，电路简洁、重点突出，阅读、查找十分方便，具有较强的通用性和实用，陆，非常适合电路设计和电器维修人员及广大电子技术爱好者阅读。

## &lt;&lt;实用电器电源电路图册&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 传真机、打印机、复印机开关电源电路原理图1-1 松下KX-FP100型传真机开关电源电路1-2 松下UF-207型传真机开关电源电路1-3 夏普FU-375C型传真机开关电源电路1-4 松下KX-F50B型传真机开关电源电路1-5 夏普UX-222型传真机开关电源电路1-6 三星SF-700AF型传真机开关电源电路1-7 佳能FAX450型传真机开关电源电路1-8 华昭1560型传真机开关电源电路1-9 爱华特EFAX-106型传真机开关电源电路1-10 大宇DF-1020型传真机开关电源电路1-11 CR-3240型针式打印机开关电源电路1-12 LQ-1600K型针式打印机的开关电源电路1-13 LQ-2500型针式打印机开关电源电路1-14 TX-800型针式打印机电源电路1-15 Stylus 800型喷墨打印机开关电源电路1-16 佳能3J-330型喷墨打印机电源电路1-17 松下KX-P1121型打印机开关电源电路1-18 紫金ZJ-3100型票据打印机电源电路1-19 施乐1027型复印机开关电源电路1-20 优美1800Z型复印机开关电源电路1-21 佳能NP-A1/2436型复印机电源电路1-22 理光FT4000型复印机开关电源电路1-23 理想RC4000C型数码速印机开关电源电路1-24 理光FT4085型复印机开关电源电路第2章 摄像机与录像机开关电源电路原理图2-1 夏普VL-SX88型摄像机充电电源电路2-2 夏普VC-K88型录像机开关电源电路2-3 爱浪V-88HC型录像机电源电路2-4 松下NV-HD300 CMC型录像机开关电源电路2-5 松下NV-SD50 MC型录像机开关电源电路2-6 JVC HR-P70K型录像机开关电源电路2-7 JVC HR-J71MS型录像机开关电源电路2-8 爱华HV-FK500型录像机电源电路2-9 日立VT-426E型录像机电源电路2-10 日立VT757型录像机开关电源电路2-11 日立VT-M888型录像机开关电源电路2-12 松下NV-HD100型录像机开关电源电路2-13 松下NV-L15型录像机开关电源电路2-14 松下NV-HD500型录像机开关电源电路2-15 松下NV-HD82型录像机开关电源电路2-16 松下NV-F95型录像机开关电源电路2-17 松下NV-G33MC型录像机开关电源电路2-18 东芝V94C型录像机开关电源电路2-19 东芝V-84型录像机开关电源电路2-20 东芝V95型录像机开关电源电路2-21 高仕达KR-888型录像机电源电路2-22 索尼VC-MA68D型录像机开关电源电路2-23 三星S80型录像机开关电源电路2-24 爱华HV-K3030MK型放像机电源电路2-25 日立P100型录像机开关电源电路2-26 富丽VIP-5000HCMK/8000K型放像机开关电源电路2-27 三洋VHP-Z11型放像机开关电源电路2-28 三洋VHP-Z38KA型放像机开关电源电路2-29 超霸SV818K型放像机电源电路2-30 JVC HR-P77K型放像机电源电路2-31 索尼SLV-KHIPS型放像机开关电源电路2-32 松下NV-HP10MU型放像机电源电路2-33 三星S20型放像机开关电源电路2-34 东芝VCP-C1型放像机开关电源电路2-35 东芝VCP-C2C放像机电源电路第3章 彩电与彩显开关电源电路原理图3-1 长虹N2918型彩电开关电源电路3-2 长虹C2163型彩电开关电源电路3-3 长虹TA二片机系列彩电开关电源电路3-4 长虹DT2000A型倍频彩电开关电源电路3-5 长虹51PDT18/DT5188型背投影彩电开关电源3-6 长虹PF2999D型纯平彩电开关电源电路3-7 长虹NC-6型(G2966)彩电开关电源电路3-8 长虹2962A型彩电开关电源电路3-9 长虹PF29E18型(CN-11机芯)纯平彩电开关电源电路3-10 海尔H-2916型彩电开关电源电路3-11 海尔H-2516型彩电开关电源电路3-12 海尔HP-3408型拉幕式彩电开关电源电路3-13 TCL-3498GH型彩电开关电源电路3-14 TCL-2501A/2501C型彩电开关电源电路3-15 TCL-9525Z型彩电开关电源电路3-16 TCL HID型逐行扫描彩电开关电源电路3-17 TCL2968P型彩电开关电源电路3-18 TCL-3438/3409型彩电开关电源电路3-19 康佳A2911型逐行扫描彩电开关电源电路.....第4章 VCD与DVD开关电源电路原理图第5章 其他电器开关电源电路原理图

<<实用电器电源电路图册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>